

MISURE CON CIRCUITI RISONANTI

GRUPPO	
DATA	
POSTO	

MISURE PRELIMINARI CON MISURATORE RLC

Misuratore utilizzato				
Misura R_{Lx}		$R_{Lx} =$		$\Delta R_{Lx} =$
Misura L_x		$L_x =$		$\Delta L_x =$

STRUMENTI UTILIZZATI

GENERATORE TENSIONE		Frequenza f		Δf	
		Ampiezza V		ΔV	

OSCILLOSCOPIO	
RESISTORE R	
RESISTORE R01	
RESISTORE R02	
CONDENSATORE C	

